
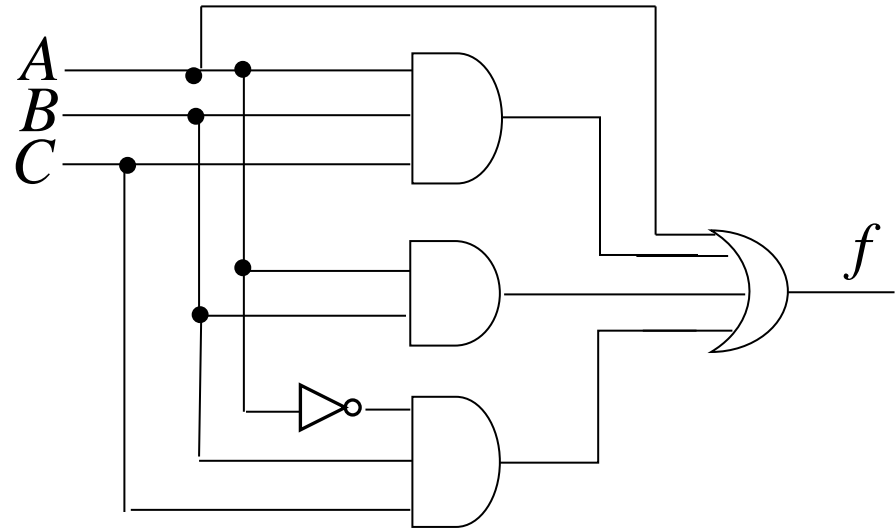


Minimizacija logičkih funkcija

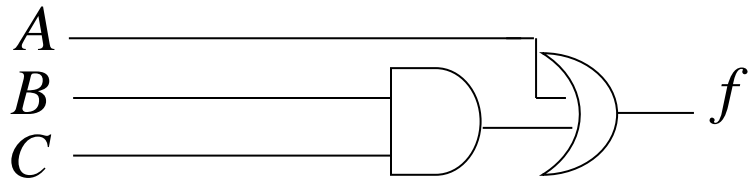a) algebarska metoda

$$\begin{aligned} f &= A + ABC + AB + \bar{A}BC \\ &= A(\underbrace{1+B}_1) + BC(\underbrace{A+\bar{A}}_1) \\ &= A + BC \end{aligned}$$



Karnaugh-ove tablice (mape)

Funkcija od 2 varijable

A	B	f	P_i
0	0	v_0	$\overline{\overline{A}}\overline{\overline{B}} = P_0$
0	1	v_1	$\overline{\overline{A}}B = P_1$
1	0	v_2	$A\overline{\overline{B}} = P_2$
1	1	v_3	$AB = P_3$

B		0	1
A	0	00	01
	1	10	11

B		0	$\overbrace{1}$
A	0	v_0	v_1
	$\{1$	v_2	v_3

Primjeri

		B	
		0	1
A	0		
	1		1

$$f = AB$$

		B	
		0	1
A	0		1
	1	1	

$$f = A\bar{B} + \bar{A}B = A \oplus B$$

		B	
		0	1
A	0		1
	1		1

$$f = B$$

$$f = \bar{A}B + AB = B(\bar{A} + A) = B$$

		B	
		0	1
A	0		1
	1	1	1

$$f = B + A$$

$$\begin{aligned}
 f &= \bar{A}B + AB + A\bar{B} \\
 &= \bar{A}B + AB + AB + A\bar{B} \\
 &= B(\bar{A} + A) + A(\bar{B} + B) \\
 &= B + A
 \end{aligned}$$

Karnaugh-ova mapa za funkciju od 3 varijable

BC		00	01	11	10
A	0	$\overline{A}\overline{B}\overline{C}$	$\overline{A}\overline{B}C$	$\overline{A}B\overline{C}$	$\overline{A}BC$
	1	$A\overline{B}\overline{C}$	$A\overline{B}C$	ABC	$AB\overline{C}$

BC		00	01	11	10
A	0	m_0	m_1	m_3	m_2
	1	m_4	m_5	m_7	m_6

$$f(A, B, C) = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}BC$$

BC		00	01	11	10
A	0		1	1	
	1	1			1

$$f_{\min} = \overline{A}C + A\overline{C} = A \oplus C$$

C		0	1
AB	00		1
	01		1
	11	1	
	10	1	

$$f_{\min} = \overline{A}C + A\overline{C}$$

Karnaugh-ova mapa za funkciju od 4 varijable

AB \ CD				
	00	01	11	10
00	m_0	m_1	m_3	m_2
01	m_4	m_5	m_7	m_6
11	m_{12}	m_{13}	m_{15}	m_{14}
10	m_8	m_9	m_{11}	m_{10}

AB \ CD				
	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1		1
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

$$f_{\min} = A + \overline{B} + \overline{C} + \overline{D}$$

Primjer

$AB \backslash CD$	00	01	11	10
00	1		1	1
01		1	1	
11		1		
10	1		1	1

$$f_{\min} = \overline{B}C + \overline{B}\overline{D} + \overline{A}BD + B\overline{C}D$$

Karnaugh-ova mapa za funkciju od 5 varijabli

$$f = \sum (2, 3, 4, 7, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 29, 31) = f(A, B, C, D, E)$$

$BC \backslash DE$					
		00	01	11	10
00	m_0	m_1	m_3	m_2	
01	m_4	m_5	m_7	m_6	
11	m_{12}	m_{13}	m_{15}	m_{14}	
10	m_8	m_9	m_{11}	m_{10}	

$A = 0$

DE					
BC		00	01	11	10
00		m_{16}	m_{17}	m_{19}	m_{18}
01		m_{20}	m_{21}	m_{23}	m_{22}
11		m_{28}	m_{29}	m_{31}	m_{30}
10		m_{24}	m_{25}	m_{27}	m_{26}

$A = 1$

Karnaugh-ova mapa za funkciju od 5 varijabli - primjer

$$f = \sum (2, 3, 4, 7, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 29, 31) = f(A, B, C, D, E)$$

$BC \backslash DE$					
		00	01	11	10
00				1	1
01	1			1	
11			1		
10				1	1

$A = 0$

$BC \backslash DE$					
		00	01	11	10
00	1			1	1
01				1	
11			1	1	
10	1			1	1

$A = 1$

$$f_{\min} = \overline{C}D + ADE + A\overline{C}\overline{E} + \overline{B}DE + BC\overline{D}E + \overline{A}\overline{B}C\overline{D}\overline{E}$$

Nepotpuno specificirane funkcije

CD					
AB		00	01	11	10
00			1		
01			1	1	
11			1	X	
10	X		1		

$$f_{\min} = BD + \overline{C}D$$

$$f = \sum () + X()$$

$$f = \prod () + X()$$

Minimizacija proizvoda makstermi


$$f = \prod (4, 5, 6, 7, 12, 14)$$

$AB \backslash CD$		CD			
		00	01	11	10
00					
01	0	0	0	0	
11	0				
10					

$$f_{\min} = (A + \overline{B})(\overline{B} + D)$$

Kombinacijski moduli

Dekoder

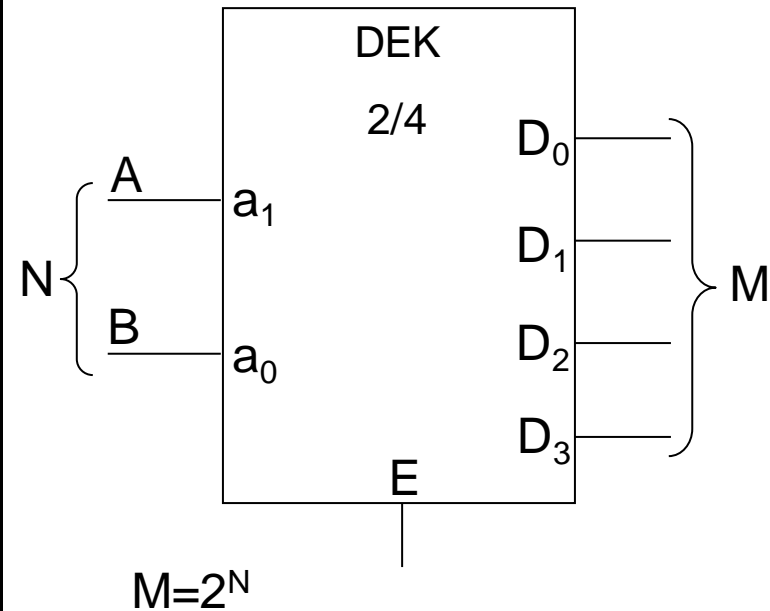

E	A	B	D_0	D_1	D_2	D_3
0	X	X	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1


$$D_0 = E(\overline{A}\overline{B})$$

$$D_1 = E(\overline{A}B)$$


$$D_2 = E(A\overline{B})$$

$$D_3 = E(AB)$$

Dekoder 2/4 - realizacija

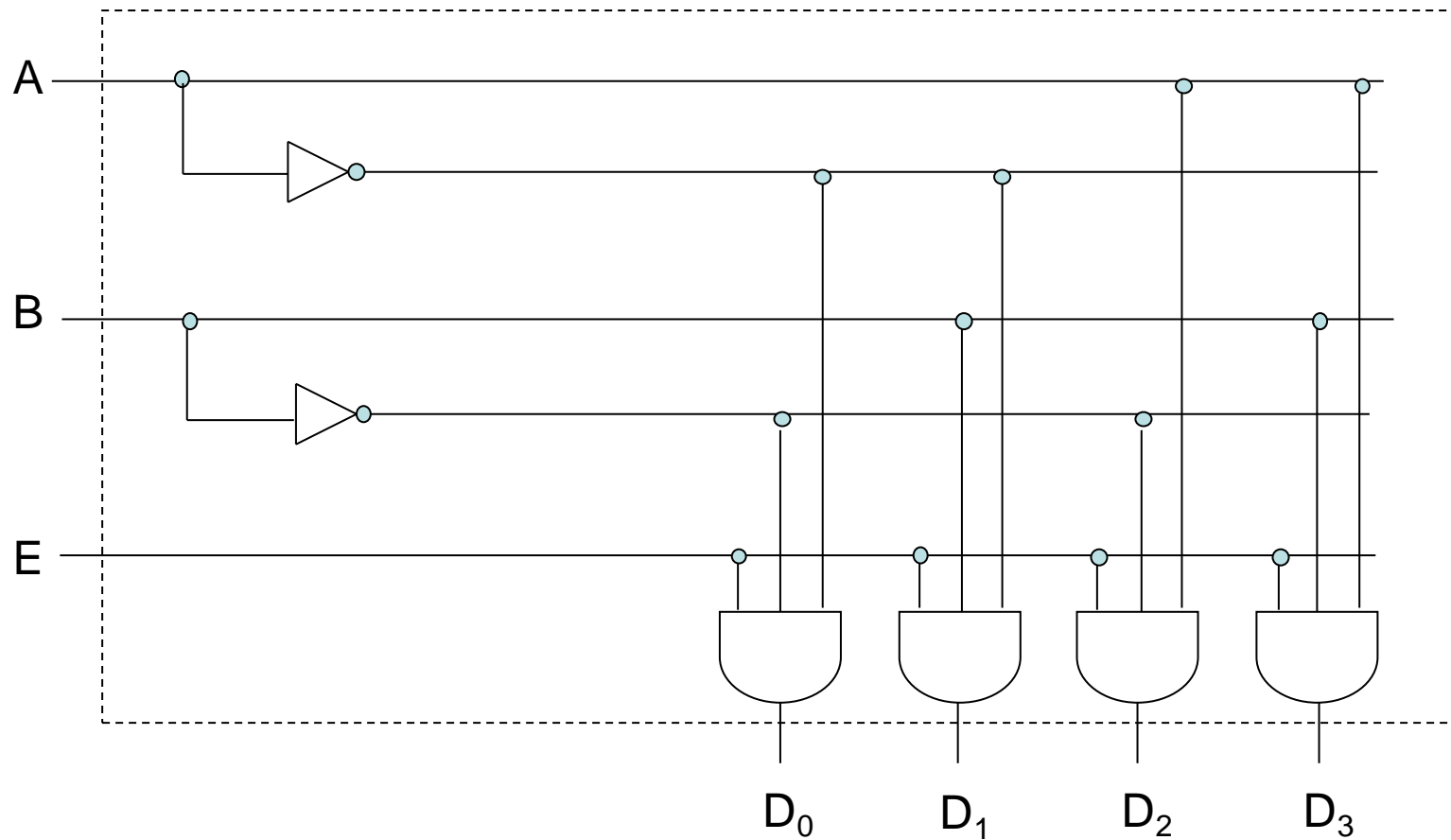

BCD-dekadski dekoder

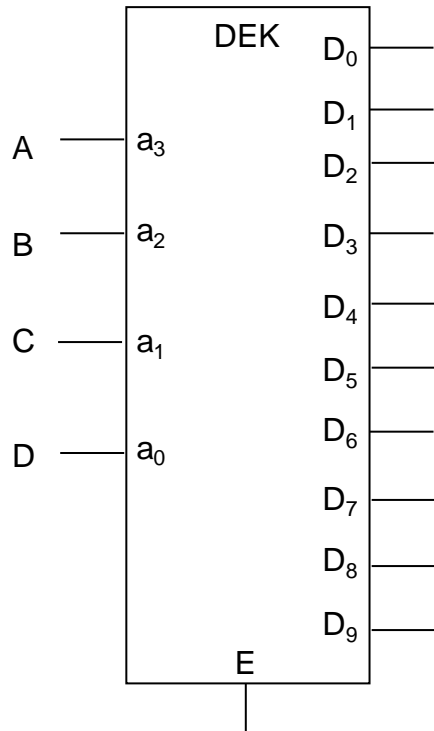[illegible]

BCD-dekadski dekoder

AB \ CD	00	01	11	10
00	D ₀	D ₁	D ₃	D ₂
01	D ₄	D ₅	D ₇	D ₆
11	X	X	X	X
10	D ₈	D ₉	X	X

AB \ CD	00	01	11	10
00	1			
01				
11	X	X	X	X
10			X	X

D₀

$$D_0 = E(\overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D})$$

$$D_1 = E(\overline{A}\overline{B}CD)$$

$$D_2 = E(\overline{B}\overline{C}\overline{D})$$

$$D_3 = E(\overline{B}CD)$$

$$D_4 = E(B\overline{C}\overline{D})$$

$$D_5 = E(B\overline{C}D)$$


$$D_6 = E(BC\overline{D})$$

$$D_7 = E(BCD)$$


$$D_8 = E(A\overline{D})$$

$$D_9 = E(AD)$$

BCD-dekadski dekodler - realizacija

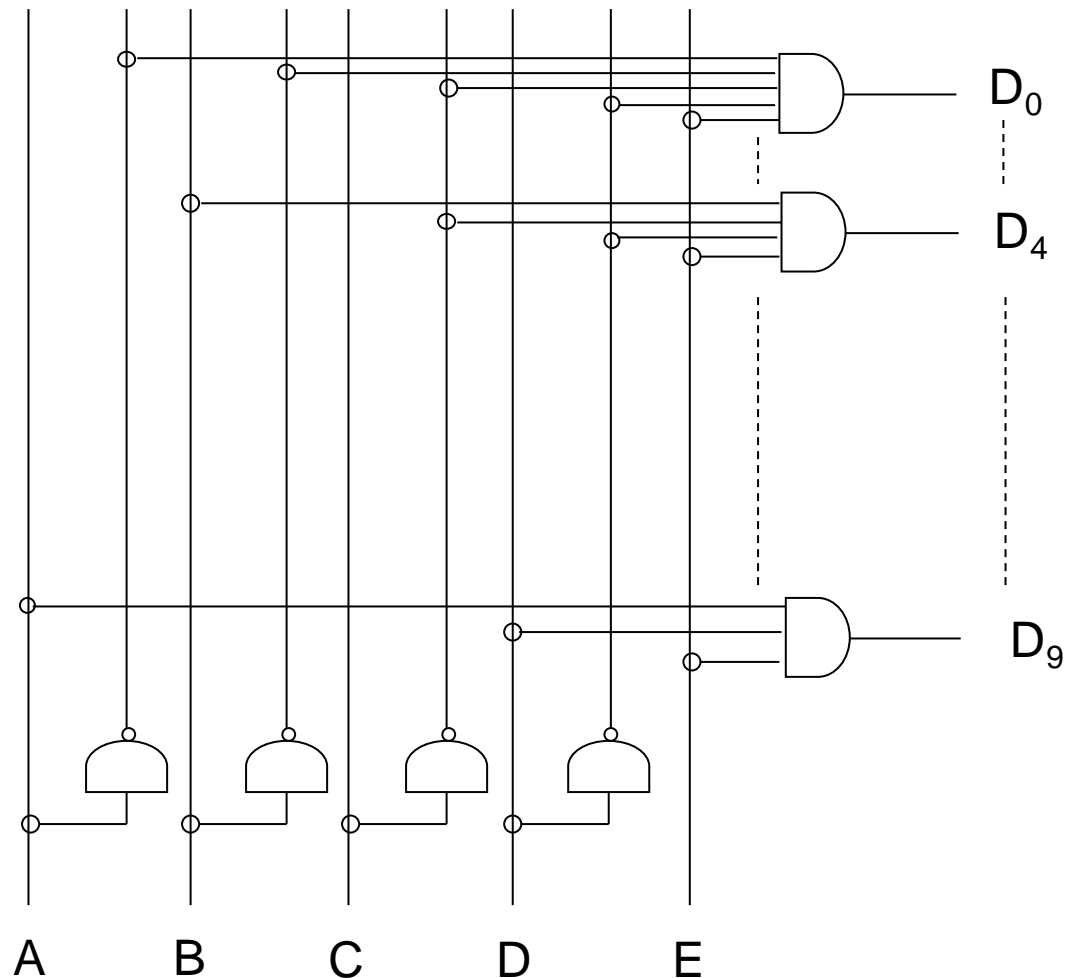

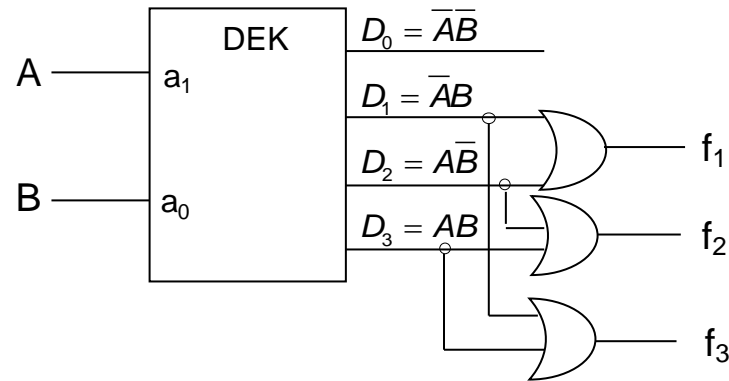Ostvarivanje logičkih funkcija pomoću dekodera




$$f_1 = \overline{A}B + A\overline{B}$$

$$f_2 = A\overline{B} + AB$$

$$f_3 = B = B(A + \overline{A}) = AB + \overline{A}B$$


Koder

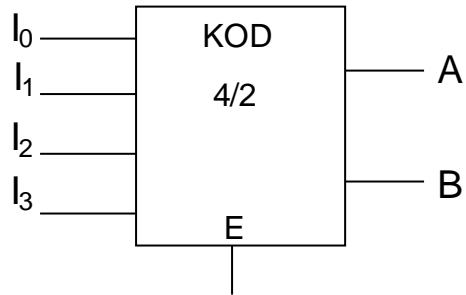


E	I ₀	I ₁	I ₂	I ₃	A	B
0	X	X	X	X	0	0
1	1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	1
1	0	0	1	0	1	0
1	0	0	0	1	1	1

$$A = I_2 + I_3$$

$$B = I_1 + I_3$$

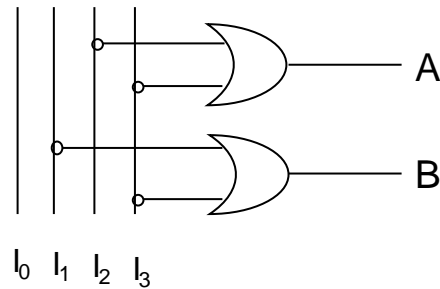


Multiplexer

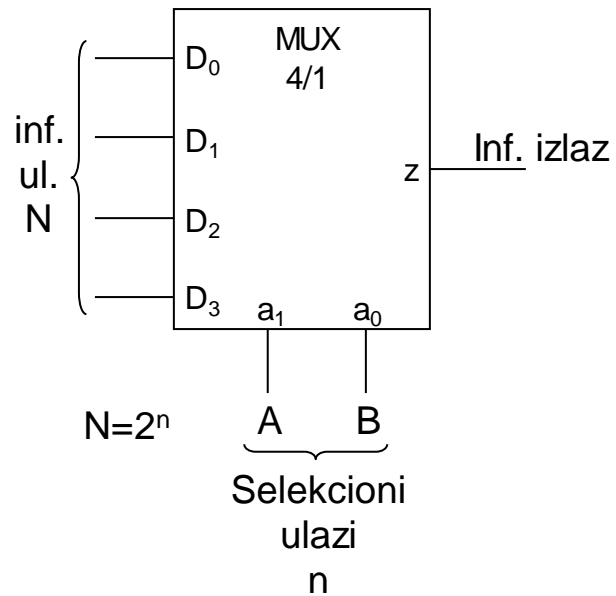


E	A	B	Z
0	X	X	0
1	0	0	D_0
1	0	1	D_1
1	1	0	D_2
1	1	1	D_3

$$Z = (D_0 \bar{A} \bar{B} + D_1 \bar{A} B + D_2 A \bar{B} + D_3 A B) E$$

Multiplexer - realizacija

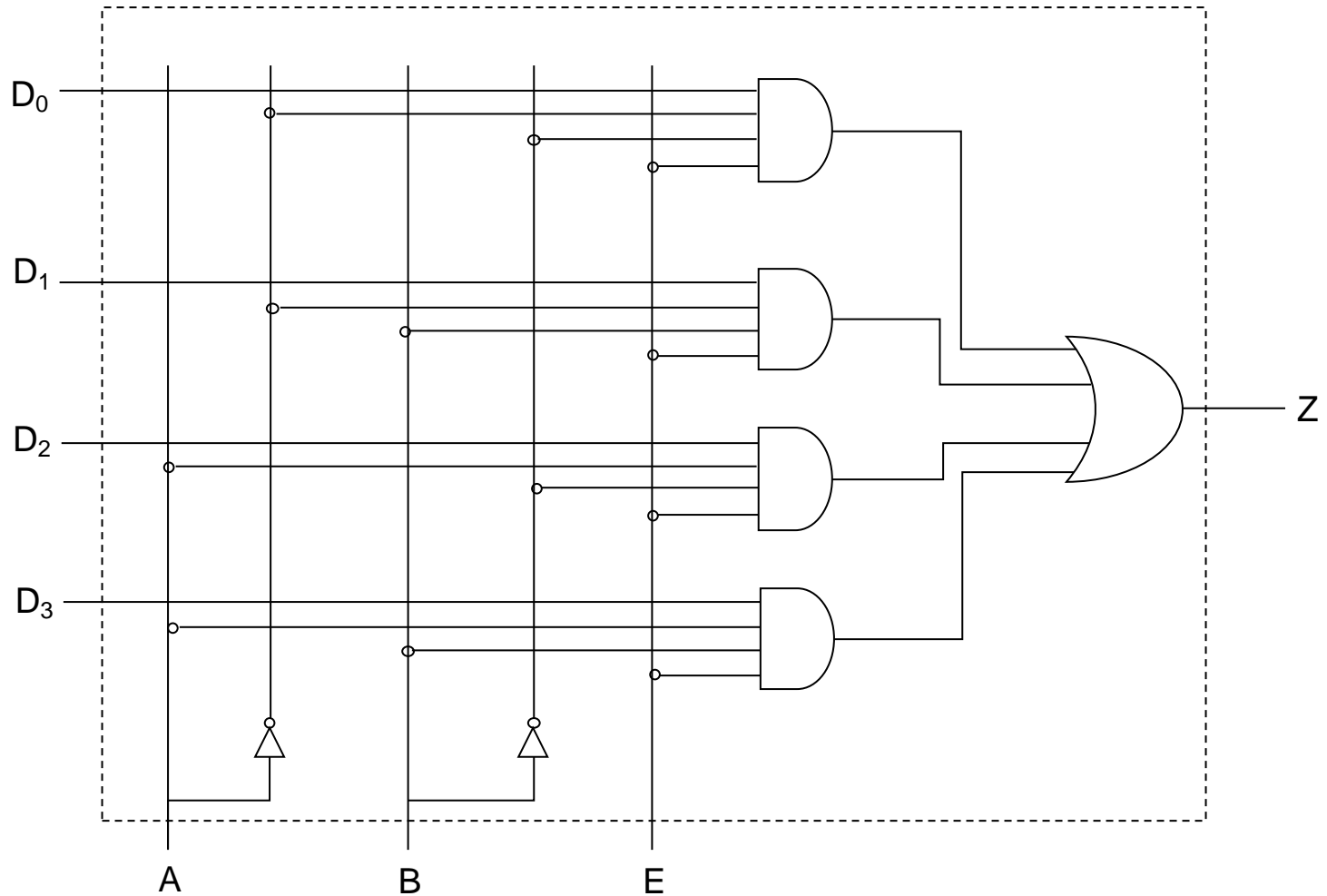


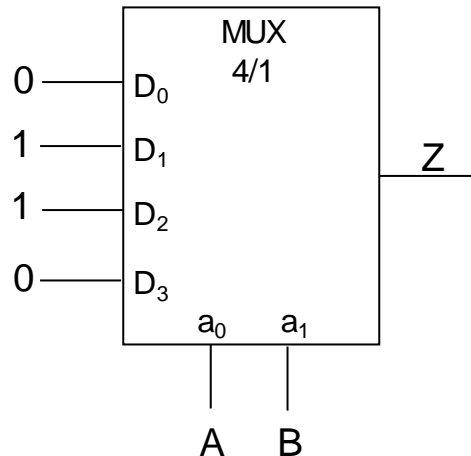
Ostvarivanje logičkih funkcija pomoću multipleksera



$$f = \overline{A}B + A\overline{B}$$

$$f = \underset{0}{D_0} \overline{A}\overline{B} + \underset{1}{D_1} \overline{A}B + \underset{1}{D_2} A\overline{B} + \underset{0}{D_3} AB$$

Demultiplexer - DEMUX

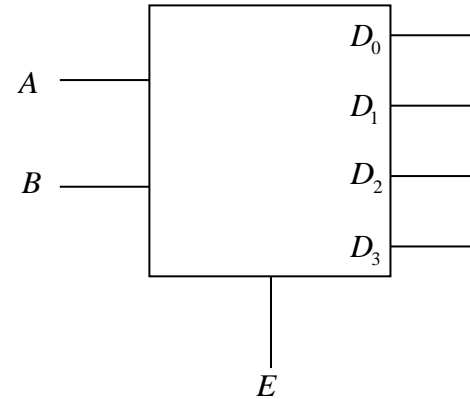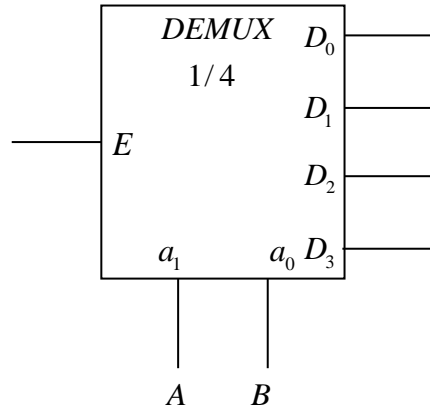

Prijenos podataka pomoću MUX-a





Sklop za sabiranje dvije binarne cifre - polusabirač


<i>a</i>	<i>b</i>	<i>S</i>	<i>P</i>
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

$$S = \bar{a}b + a\bar{b}$$

$$P = ab$$

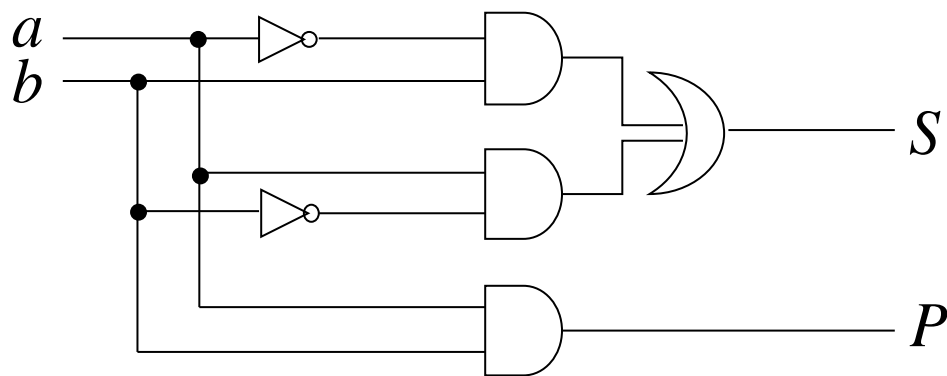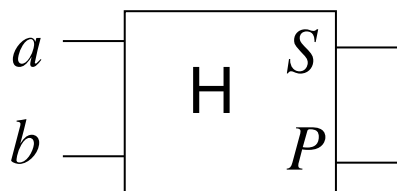

Sklop za sabiranje 3 binarne cifre

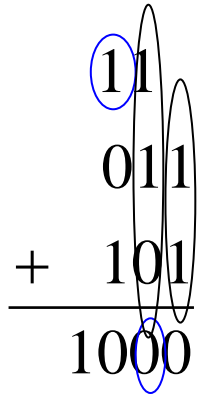



prijenos
sa pozicije ispred

a	b	c	S	P
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1


	$b\ c$	00	01	11	10
a	0		1	1	1
	1	1	1	1	1

$$S = \bar{a}\bar{b}c + \bar{a}b\bar{c} + a\bar{b}c + a\bar{b}\bar{c}$$

$$P = ac + bc + ab$$

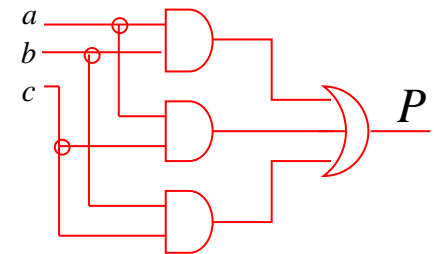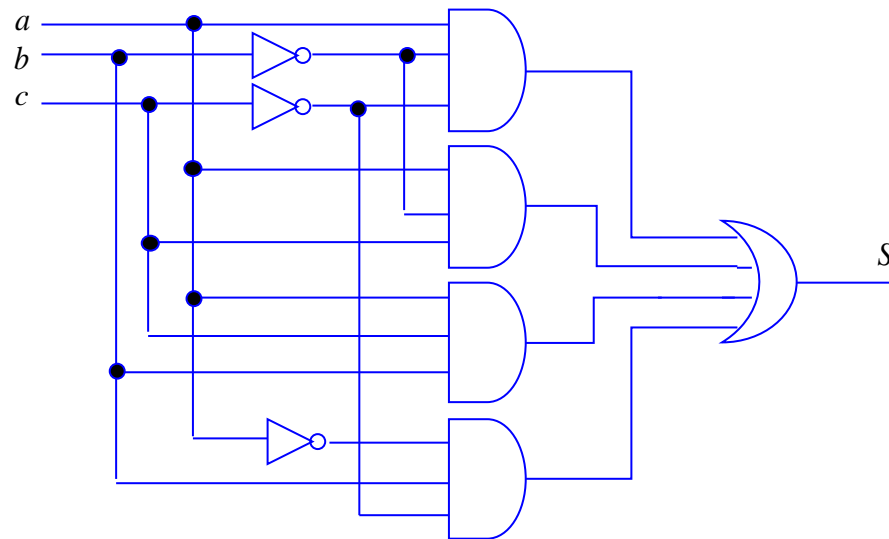

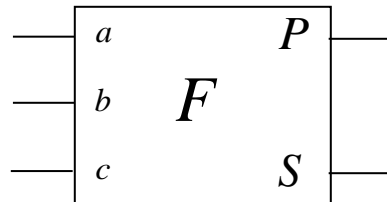
Sklop za sabiranje tri binarne cifre – potpuni sabirač



$$S_1 = ab + a\bar{b}$$

$$P_1 = ab$$
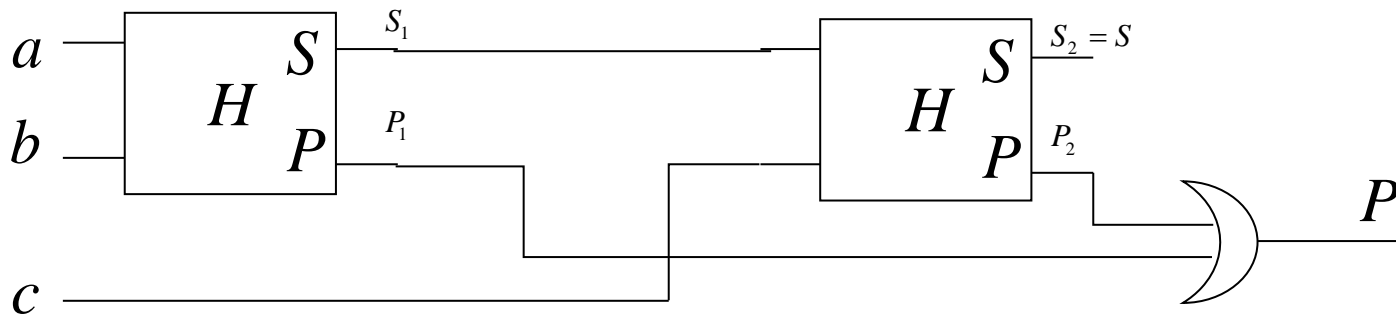
$$\begin{aligned} S_2 = S &= \bar{S}_1 c + S_1 \bar{c} = \\ &= (\overline{ab + a\bar{b}})c + \overline{ab} \bar{c} + ab \bar{c} \\ &= \bar{a}\bar{b}c + \bar{a}b\bar{c} + a\bar{b}\bar{c} + abc \end{aligned}$$




$$\begin{aligned} P_2 = S_1 c &= (\bar{a}b + a\bar{b})c \\ &= \bar{a}bc + a\bar{b}c \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P = P_1 + P_2 &= ab + \bar{a}bc + a\bar{b}c \\ &= ac + ab + bc \end{aligned}$$


Sklop za oduzimanje - poluodbijalo

M	S	D	Z
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0

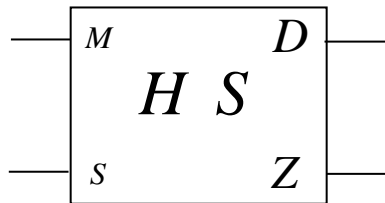

$$D = \overline{M}S + M\overline{S}$$

$$Z = \overline{M}S$$

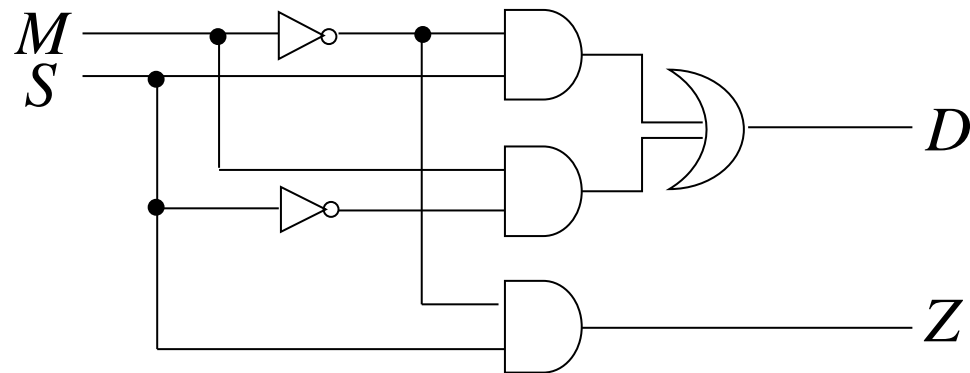

Potpuno odbijalo

M	S	Z_{k-1}	D	Z_{k+1}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

		$b\ c$			
		00	01	11	10
a	0		1	1	1
	1			1	

$$D = \overline{M}\overline{S}Z_{k-1} + M\overline{S}\overline{Z}_{k-1} + MSZ_{k-1} + \overline{M}S\overline{Z}_{k-1}$$

$$Z_{k+1} = \overline{M}Z_{k-1} + \overline{M}S + SZ_{k-1}$$

Potpuno odbijalo realizovano sa dva poluodbijala

