

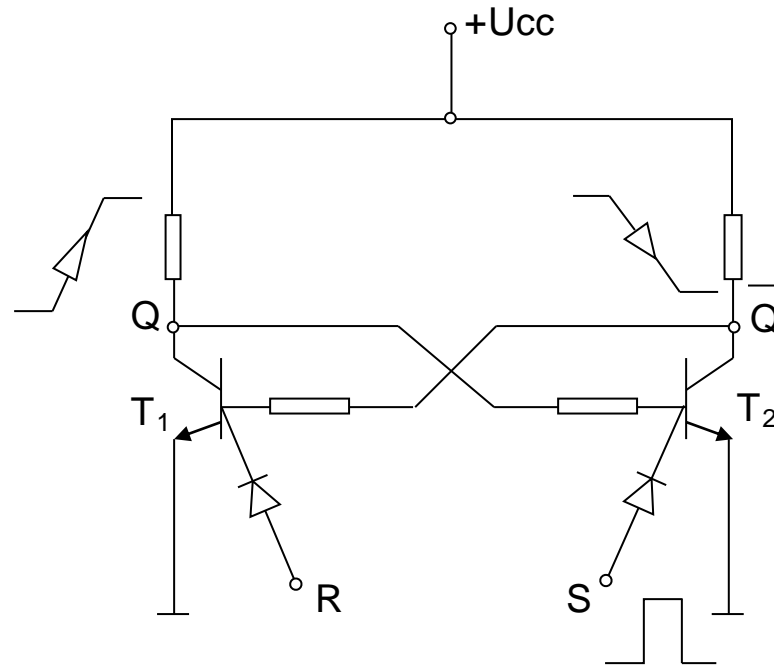
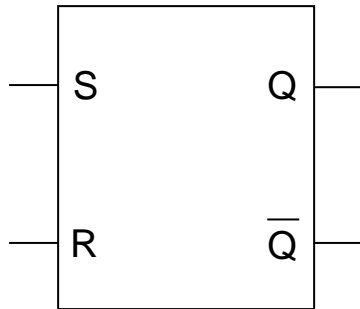
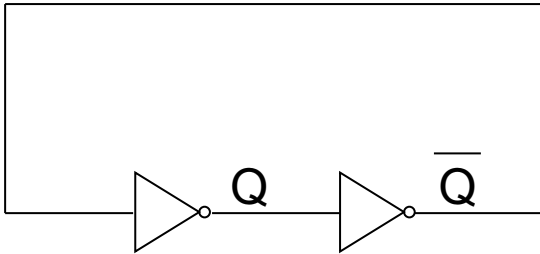


Sekvencijalni sklopovi

Bistabili

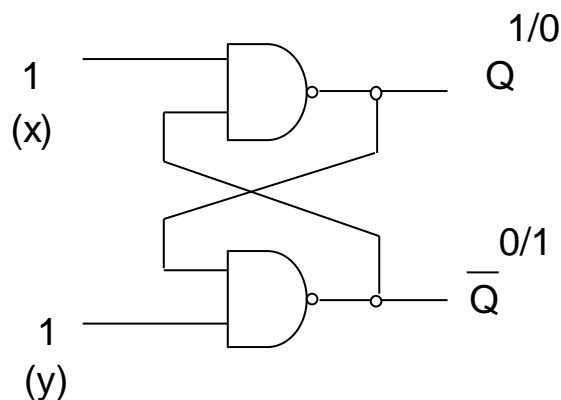


Osnovni bistabili od NI i NILI kola

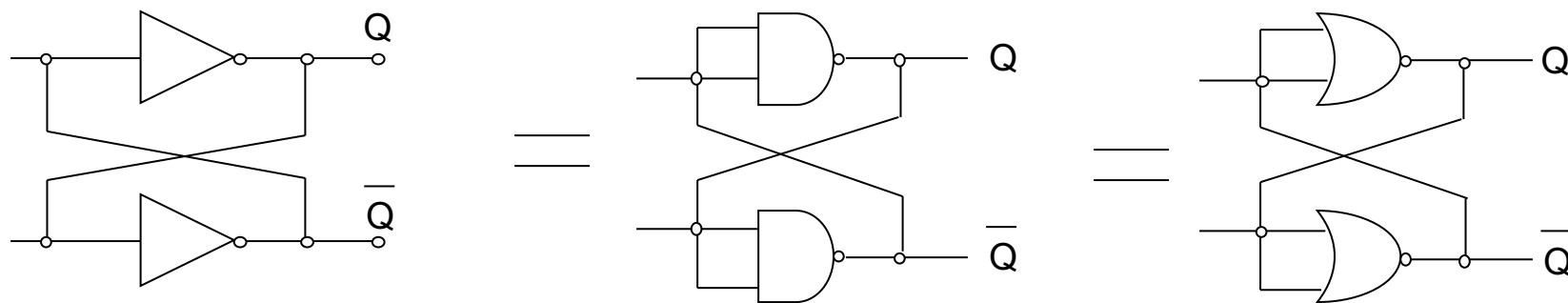


X	Y	Q	\bar{Q}	
1	1	0 ili 1	1 ili 0	
0	1	1	0	$X=\bar{S}$
1	0	0	1	$Y=\bar{R}$
0	0	1	1	Z.S.

Osnovni bistabili od NI i NILI kola

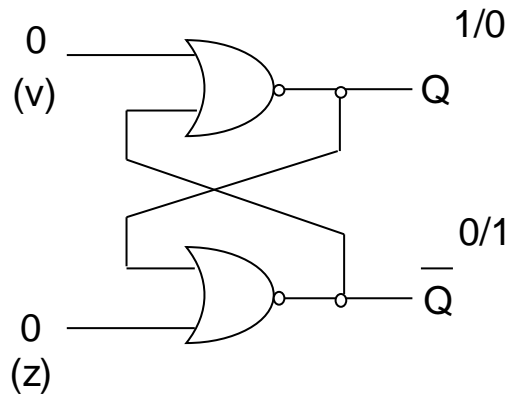


v	z	Q_{n+}	\bar{Q}_{n+}	
		1	1	
0	0	Q_n	\bar{Q}_n	
0	1	1	0	Z=S
1	0	0	1	V=R
1	1	0	0	Z.S.

Sinhroni bistabil

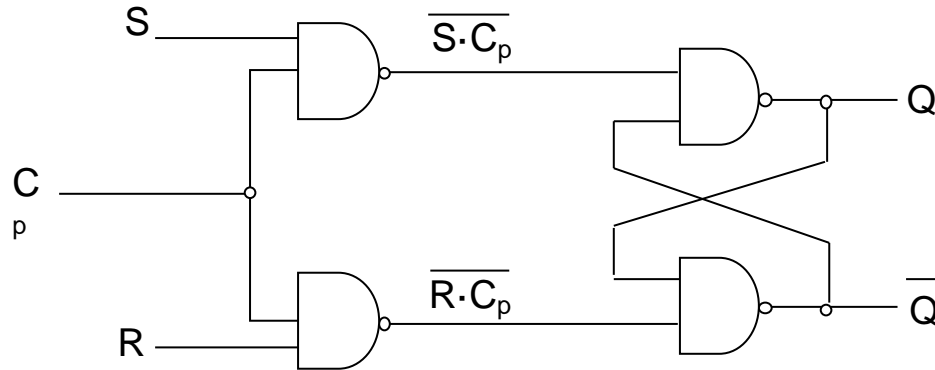

S	R	Q_{n+1}
0	0	Q_n
0	1	0
1	0	1
1	1	Z.S.

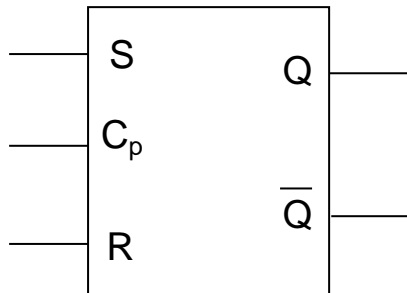


Q_n	S	R	Q_{n+1}
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	Z.S.
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	Z.S.

SR bistabil

		SR			
Q_n		00	01	11	10
	0			x	1
	1	1		x	1

$$Q_{n+1} = S + Q_n \bar{R}$$

$$S \cdot R = 0$$

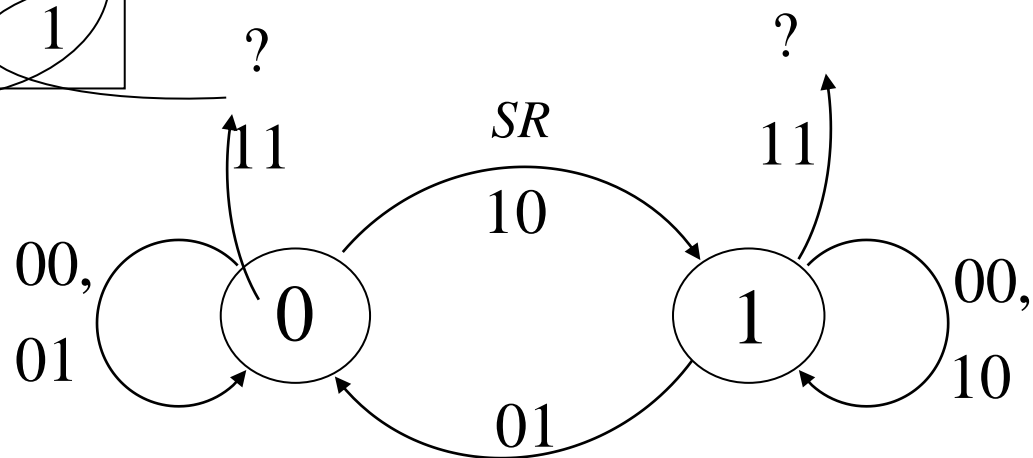


$$\left. \begin{array}{l} S = 0; S = 0 \\ R = 0; R = 1 \end{array} \right\} \begin{array}{l} S=0 \\ R=x \end{array}$$


$$\left. \begin{array}{l} S = 0; S = 1 \\ R = 0; R = 0 \end{array} \right\} \begin{array}{l} S=x \\ R=0 \end{array}$$

Q_n	Q_{n+1}	S	R
0	0	0	x
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	x	0

JK bistabil

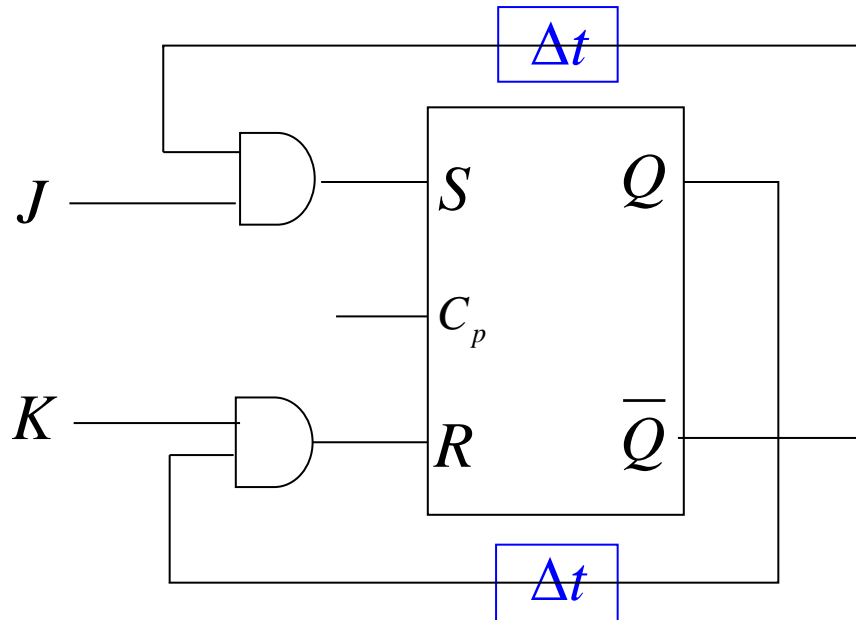

J	K	Q_{n+1}
0	0	Q_n
0	1	0
1	0	1
1	1	$\overline{Q_n}$

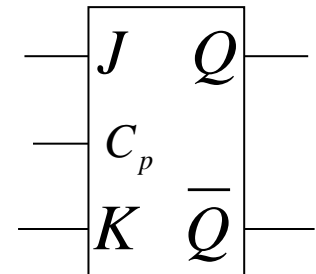


JK bistabil

Q_n	J	K	Q_{n+1}
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0



Q_n	Q_{n+1}	J	K
0	0	0	x
0	1	1	x
1	0	x	1
1	1	x	0

$$Q_{n+1} = \overline{Q_n}J + Q_n\overline{K}$$


		JK			
		Q_n			
		00	01	11	10
Q_n	0			1	1
	1	1			1

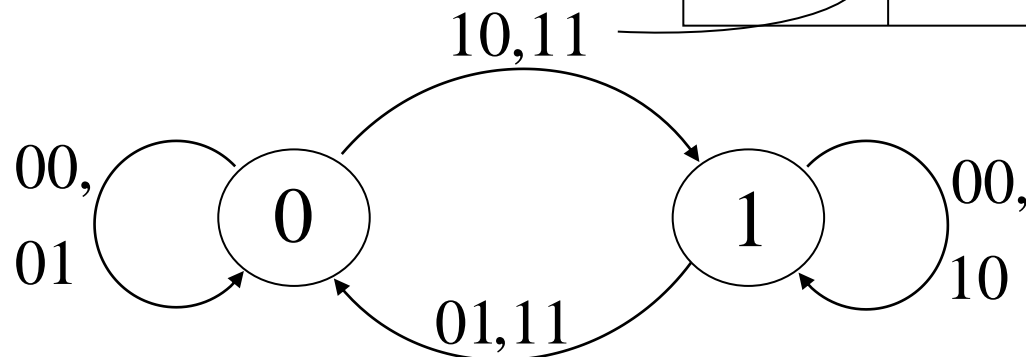

JK bistabil sa asinhronim ulazima

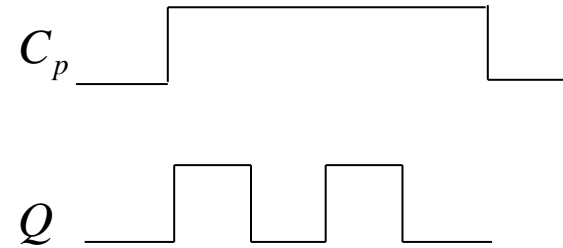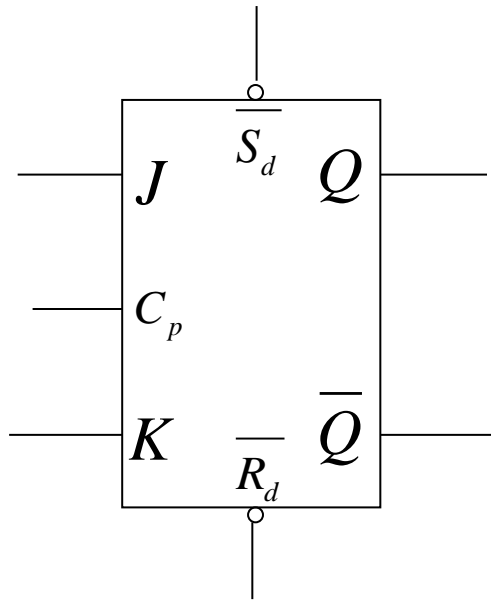

T bistabil

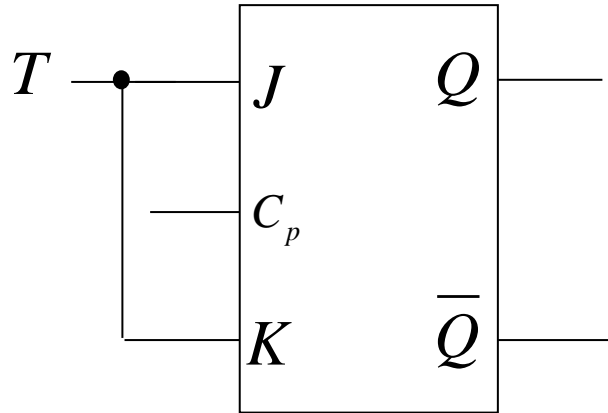



T	Q_{n+1}
0	Q_n
1	\bar{Q}_n

Q_n	T	Q_{n+1}
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0


Q_n	Q_{n+1}	T
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$Q_n \backslash T$	0	1
0		1
1	1	

$$Q_{n+1} = \bar{Q}_n T + Q_n \bar{T}$$

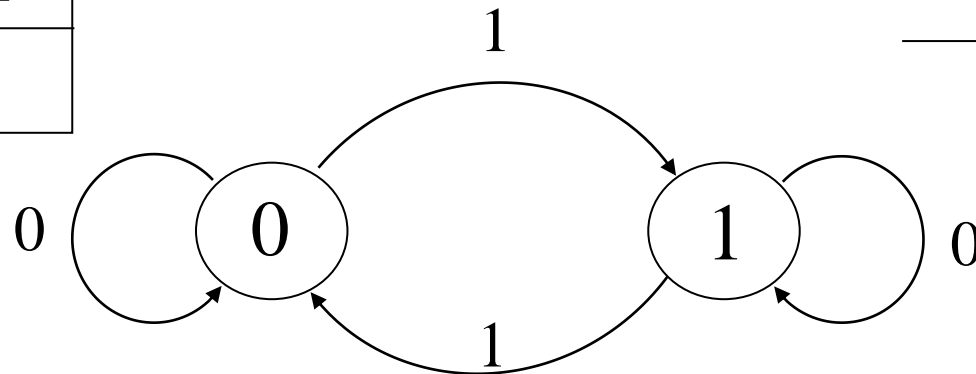
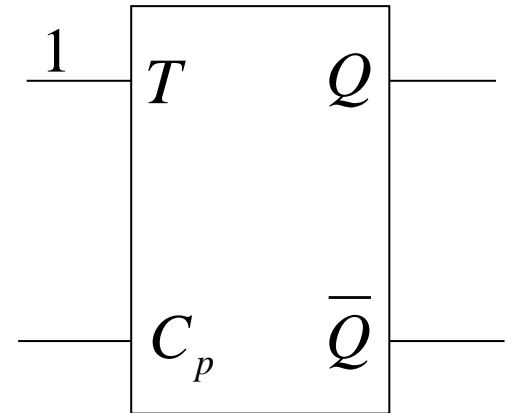


D bistabil

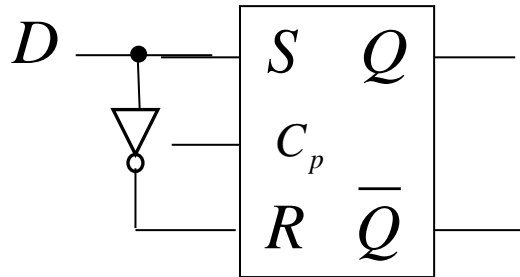

$$Q_{n+1} = D$$


D	Q_{n+1}	Q_n	D	Q_{n+1}	Q_n	Q_{n+1}	D
0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	1	0	1	1
		1	0	0	1	0	0
		1	1	1	1	1	1

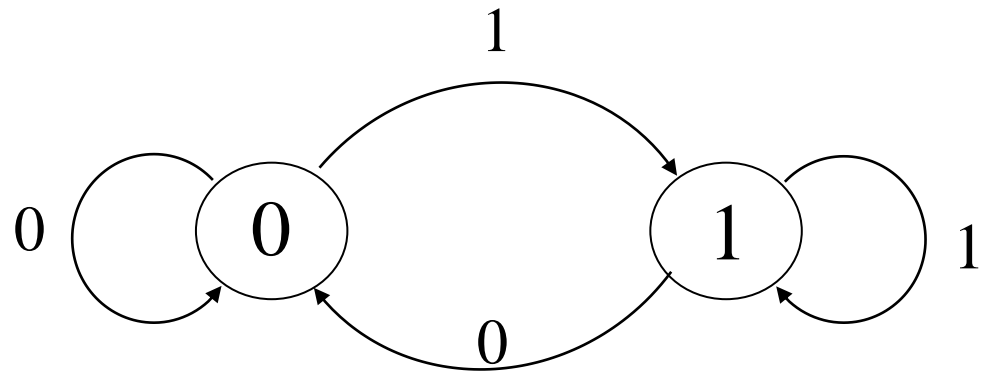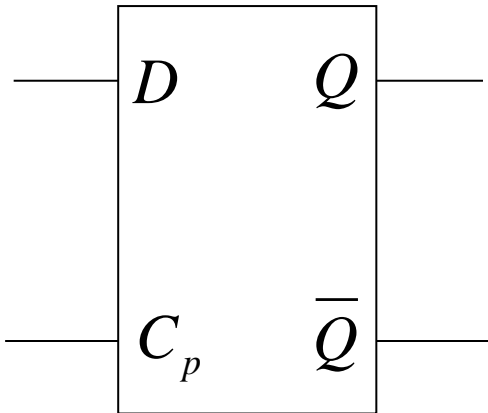

Sinhroni sekvencijalni sklopovi


Analiza

Opšta struktura SSS-a Mooreov stroj

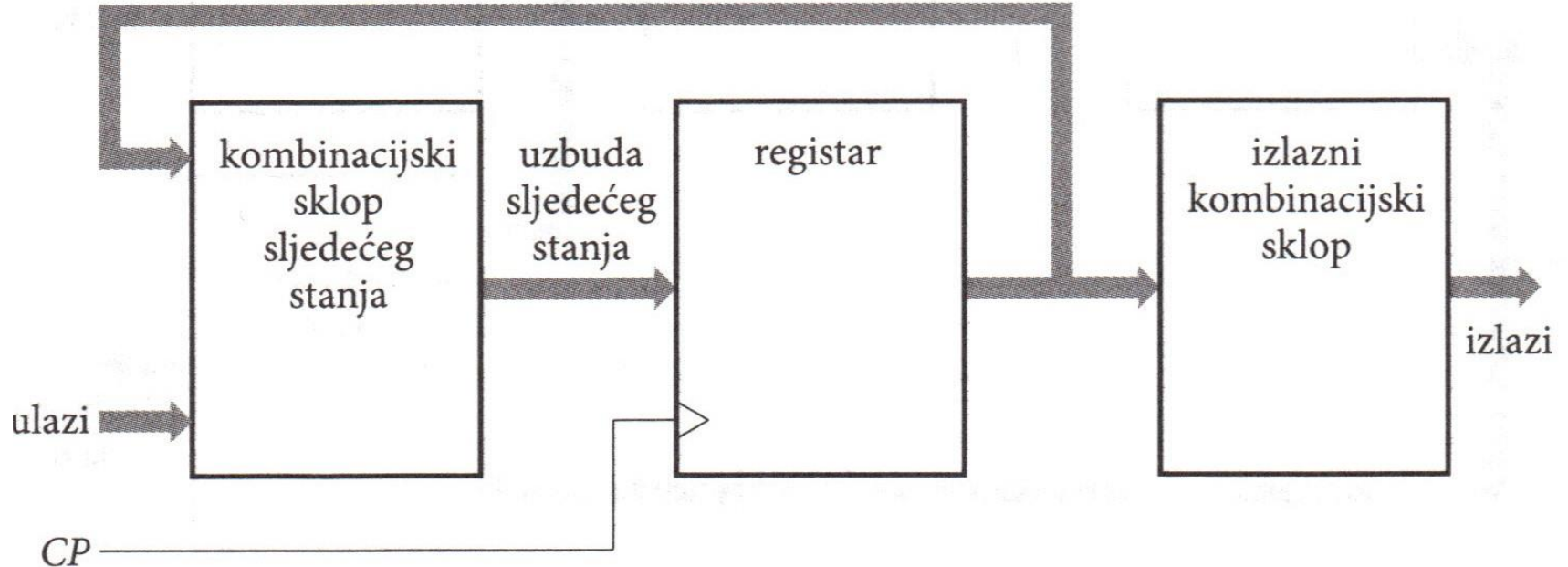


Opšta struktura SSS-a

Mealyjev stroj


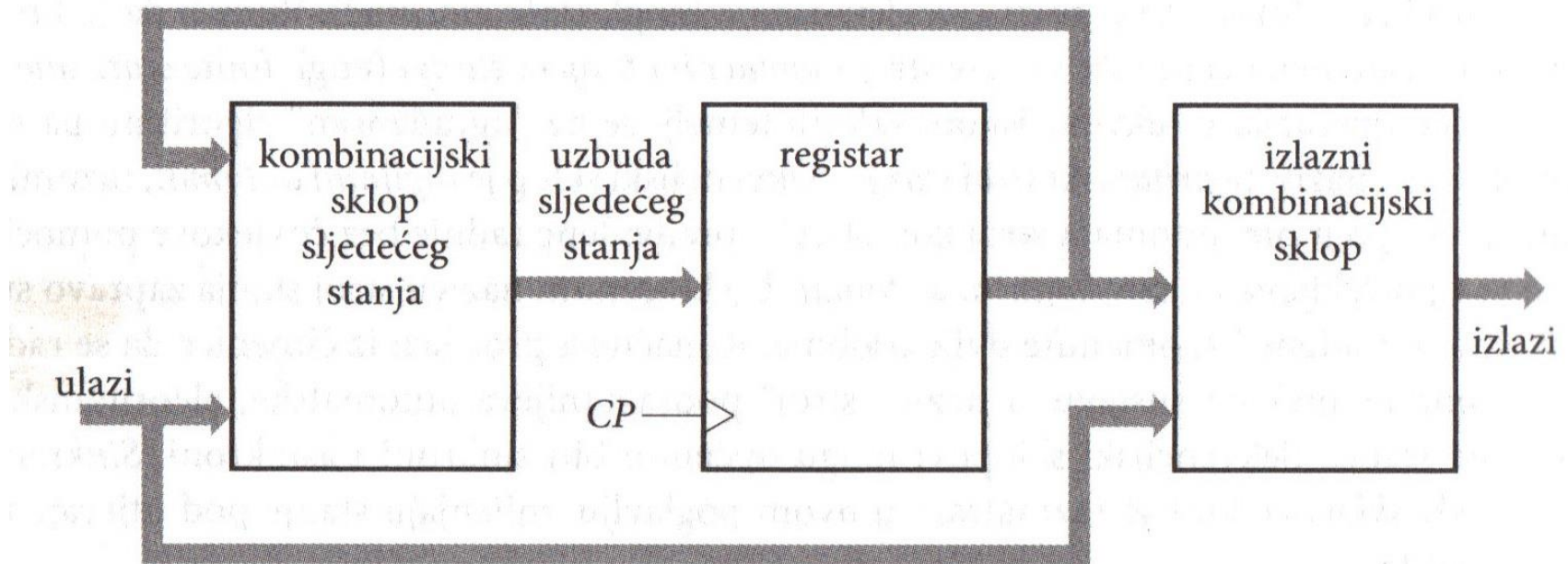


Opšta struktura SSS-a

Stroj mješovitog tipa

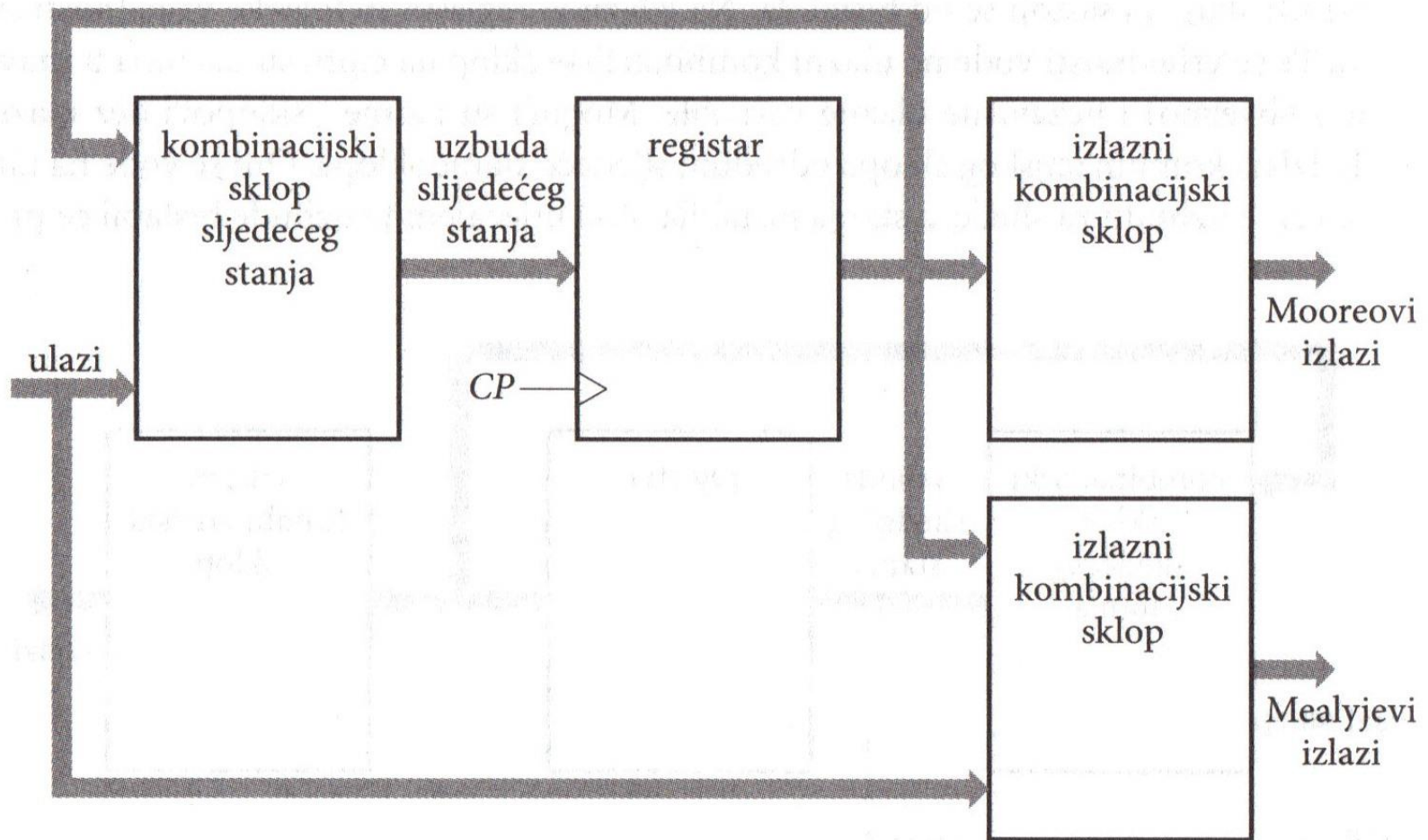


Dijagram stanja stroja stanja

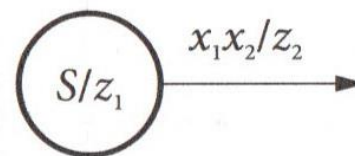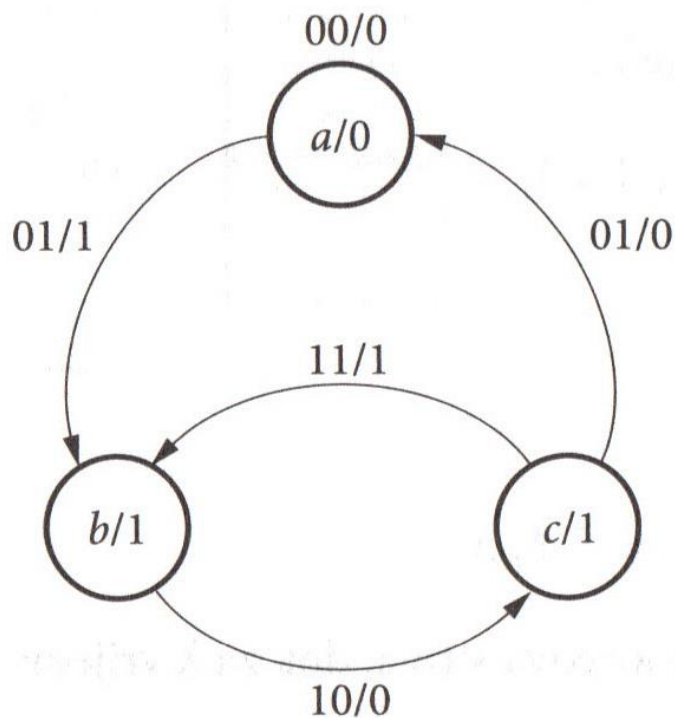

b)

S – stanje SSS-a
 x_1x_2 – ulazi
 z_1 – Mooreov izlaz
 z_2 – Mealyjev izlaz

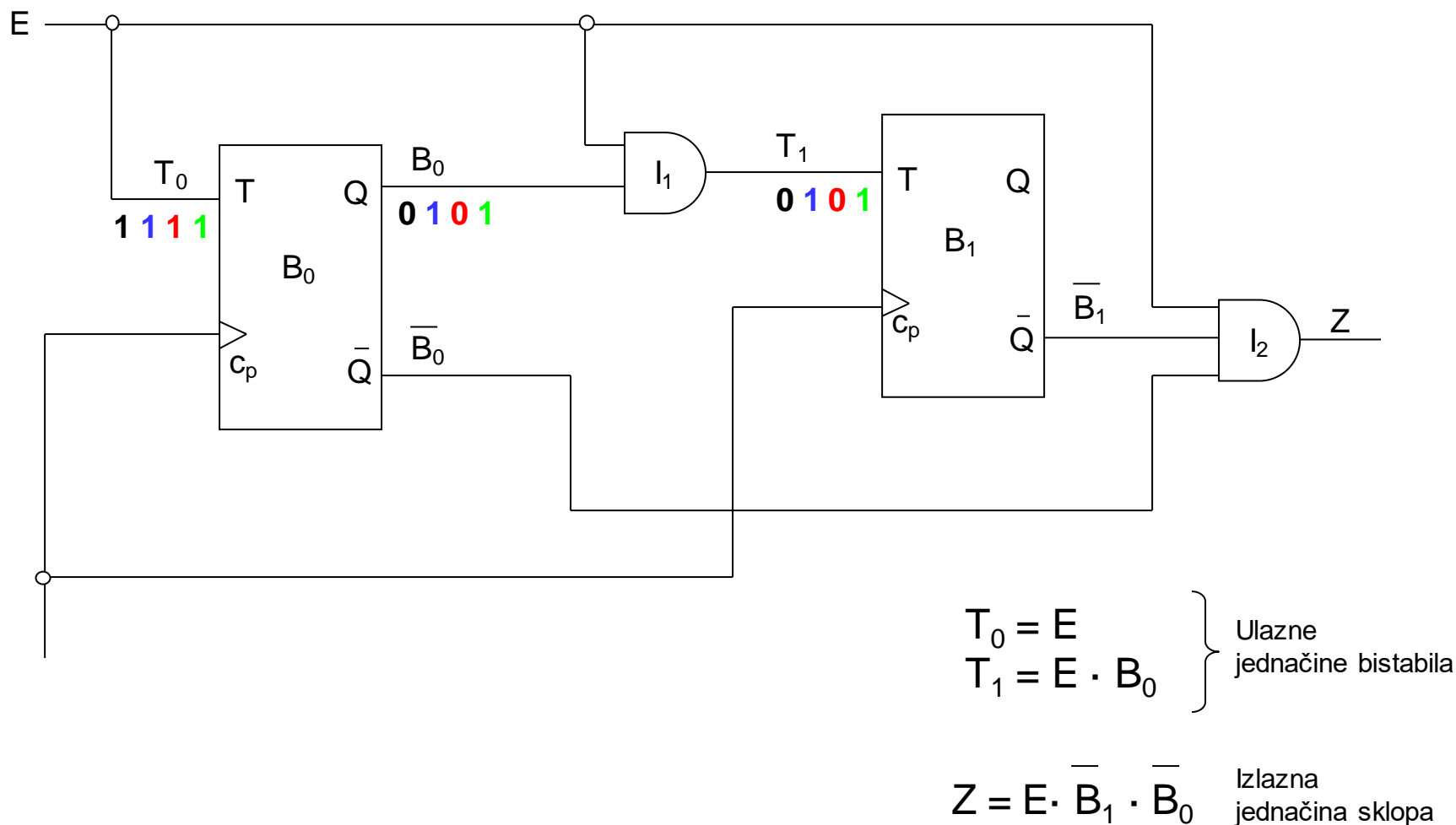Analiza sinhronih sekvencijalnih sklopova



Tablica stanja sklopa

Postojeće stanje		Sljedeće stanje		Izlaz	
		E=0	E=1	E=0	E=1
B ₁	B ₀	B ₁ B ₀	B ₁ B ₀	Z	Z
0	0	0 0	0 1	0	1
0	1	0 1	1 0	0	0
1	0	1 0	1 1	0	0
1	1	1 1	0 0	0	0

Tablica stanja sklopa – drugi oblik

Sadašnje stanje			Buduće stanje		Izlaz
$(B_1)_n$	$(B_0)_n$	E	$(B_1)_{n+1}$	$(B_0)_{n+1}$	Z
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1
0	1	0	0	1	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	1	0
1	1	1	0	0	0

E \ B ₁ B ₀	0	1
00		1 1
01	1	1
11	1 1	
10	1 1	1 1

$$(B_1)_{n+1} = \bar{E}B_1 + B_1\bar{B}_0 + E\bar{B}_1B_0$$

$$(B_0)_{n+1} = \bar{E}B_0 + E\bar{B}_0$$

$$Z = E\bar{B}_1\bar{B}_0$$

Znakovna tablica stanja sklopa

Sadašnje stanje	Sljedeće stanje ulaz E	
	0	1
a	a	b
b	b	c
c	c	d
d	d	a

$a = 00$

$c = 10$

$b = 01$

$d = 11$

Sadašnje stanje	Izlaz z ulaz E	
	0	1
a	0	1
b	0	0
c	0	0
d	0	0


$a = 00$

$c = 10$

$b = 01$

$d = 11$

Dijagram stanja sklopa

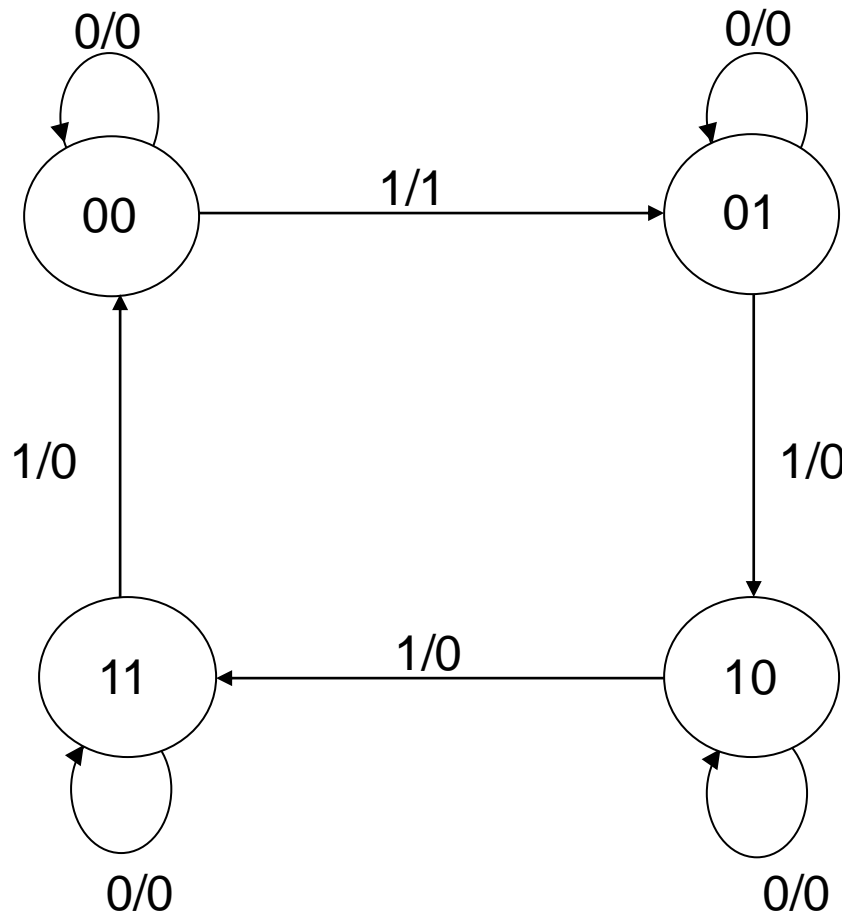

0/0

E/Z